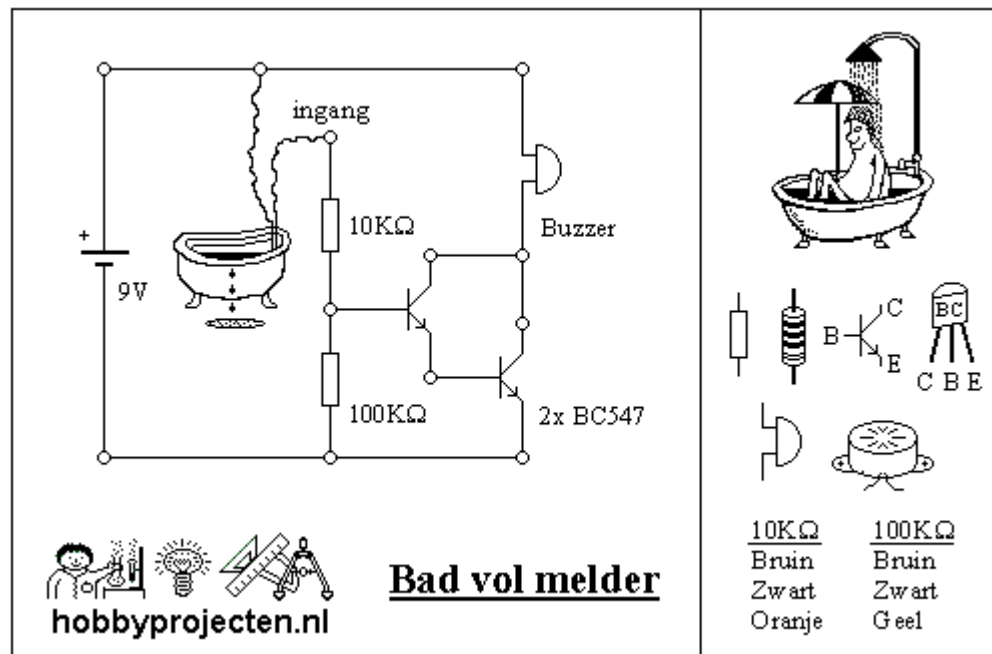


Bad vol melder

Misschien heb je dit al eens meegemaakt. Wil je net in bad en terwijl het bad volloopt gaat de telefoon. Voor je het weet staat de hele badkamer blank als toevallig de overloop van het bad door een washandje of een handdoek verstopt is geraakt. Om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen is het misschien handig deze "bad vol melder" te bouwen.



BOUWBESCHRIJVING:

- Plak het schema op het plankje.
- Sla op de plaats waar een cirkeltje staat een spijkertje.
- Vertin de spijkertjes.
- Vervolgens kunnen alle onderdelen op de spijkertjes gesoldeerd worden.
- Controleer tot slot of alle onderdelen goed vast zitten en dat ze goed aangesloten zijn.
- Veel succes.

ONDERDELENLIJST:

- 12 Messing spijkertjes
- Plankje (14 x 9,5 cm)
- Buzzer
- Transistoren: 2x BC547
- Batterij + clip (9V)
- Weerstanden: 10K, 100K