
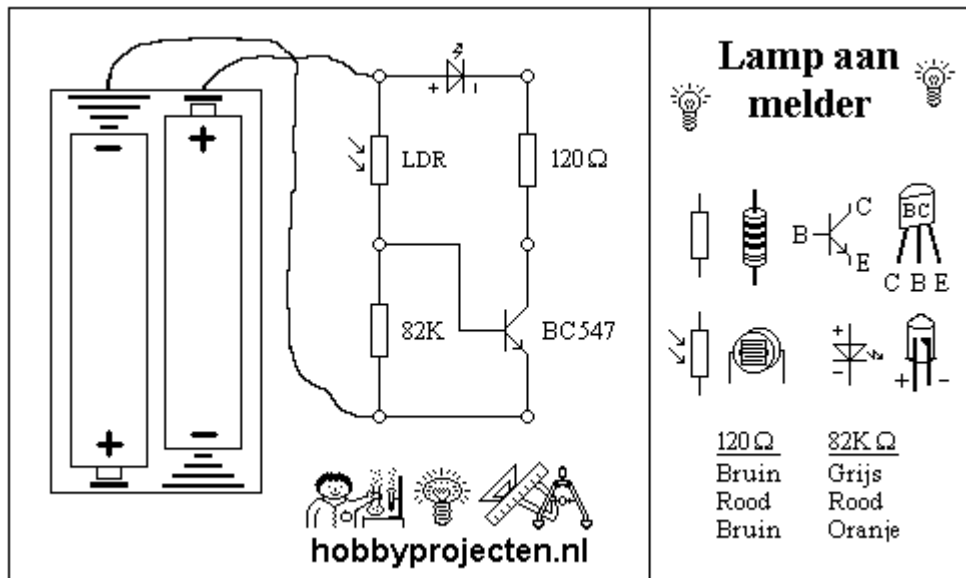


“Lamp aan” melder

Je hebt van die tijden dat je zonder na te denken de badkamer, de kelder of b.v. een donkere kamer inloopt om iets te pakken. Vanzelfsprekend doe je dan het licht aan om je vervolgens af te vragen of je het wel weer hebt uitgedaan.

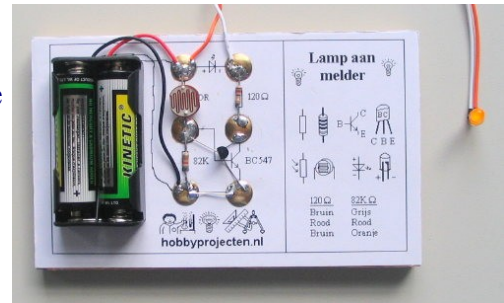Voor die vergeetachtige situaties is er de “Lamp aan melder”. Met deze schakeling gaat er op je kamer een lampje (ledje) branden als je elders het licht bent vergeten uit te doen.



BOUWBESCHRIJVING:	ONDERDELENLIJST:
<ul style="list-style-type: none"> - Plak het schema op het plankje. - Druk op de plaats van de cirkeltjes een punaises in het plankje. - Vertin de hoeken van de punaises. - Vervolgens kunnen de onderdelen erop gesoldeerd worden. - Plak nu de batterij houder op het plankje. - Controleer tot slot of alle onderdelen goed vast zitten en dat ze goed aangesloten zijn. - De schakeling is geschikt voor de meeste type LDR's. Mocht hij niet goed werken dan moet je de weerstand van 82K aanpassen. - Veel succes. 	<ul style="list-style-type: none"> - Plankje (14 x 8,5cm) - 6 Punaises - Ledje met aansluitdraden - Transistor: BC547 - Weerstanden: 120Ω, 82KΩ - LDR - Batterij houder - 2 1½V Batterijen (de batterijen gaan lang mee)