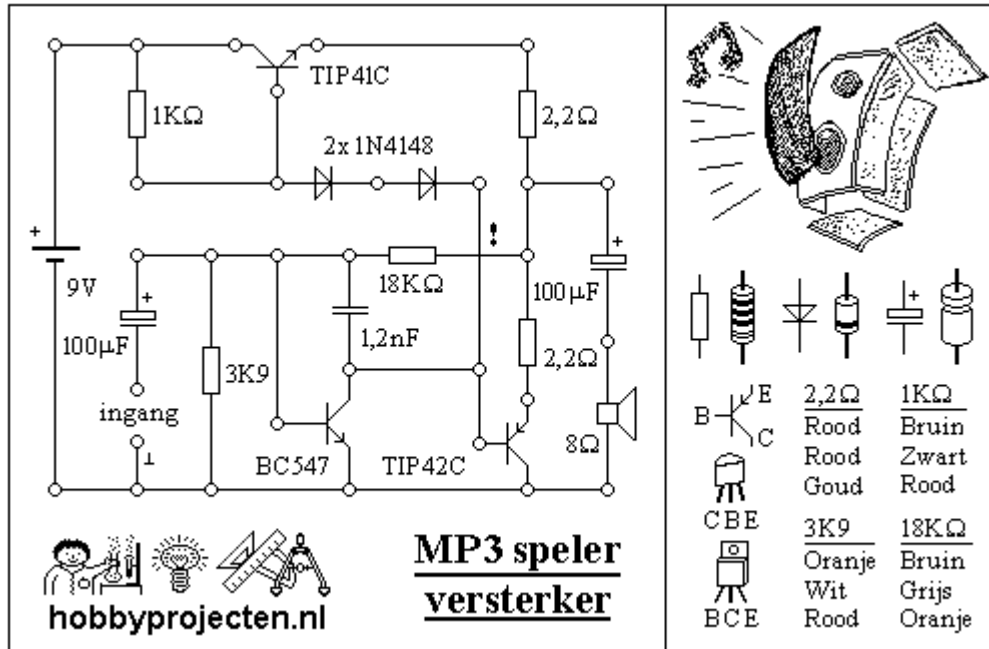


MP3 speler versterker

Misschien herken je deze situatie wel. Zit je net naar de nummer één hit te luisteren komen je vriendjes binnen die hem natuurlijk ook wil horen. In zo'n geval kan je twee dingen doen. Beide oortelefoontjes aan je vriendjes geven (maar dan hoor je natuurlijk zelf niets meer) of je MP3 speler aansluiten op deze “MP3 speler versterker” die overigens op alle apparaten met een koptelefoon uitgang aangesloten kan worden.



BOUWBESCHRIJVING:	ONDERDELENLIJST:
<ul style="list-style-type: none"> - Plak het schema op het plankje. - Sla op de plaats waar een cirkeltje staat een spijkertje. - Vertin de spijkertjes. - Vervolgens kunnen alle onderdelen op de spijkertjes gesoldeerd worden. Bij de TIP41C en de TIP42C moeten de aansluitpenntjes enigszins verbogen worden. - Let er op dat de draden bij het uitroepteken elkaar niet raken. - Controleer tot slot of alle onderdelen goed vast zitten en dat ze goed aangesloten zijn. - Veel succes. 	<ul style="list-style-type: none"> - 31 Messing spijkertjes - Plankje (14 x 9,5cm) - Weerstanden: 2x 2,2Ω 1K, 3K9, 18K - Condensatoren: 2x 100μF, 1,2nF - Transistoren: BC547, TIP41C, TIP42C - Diodes: 2x 1N4148 - Luidsprekertje (8Ω) - Batterij + clip (9V) - Jack-plug (ingang MP3 speler)