Eierwekker

Je kent dat wel. Wil je je ouders (of jezelf) eens lekker verwennen met een zachtgekookt eitje op bed, zit je voor dat je het weet met een hardgekookt ei opgescheept. Lastig. De ene wil zijn ei echt zacht hebben en sommige ouders kiezen graag voor een iets harder eitje. Om dit nu goed voor elkaar te krijgen is een eierwekker onmisbaar. Met onderstaande eierwekker hoef je enkel nog maar op een knop te drukken en na een zelf ingestelde tijd (tot ongeveer 4 minuten) gaat het zoemertje te teken dat het eitje precies goed is. Eet smakelijk.

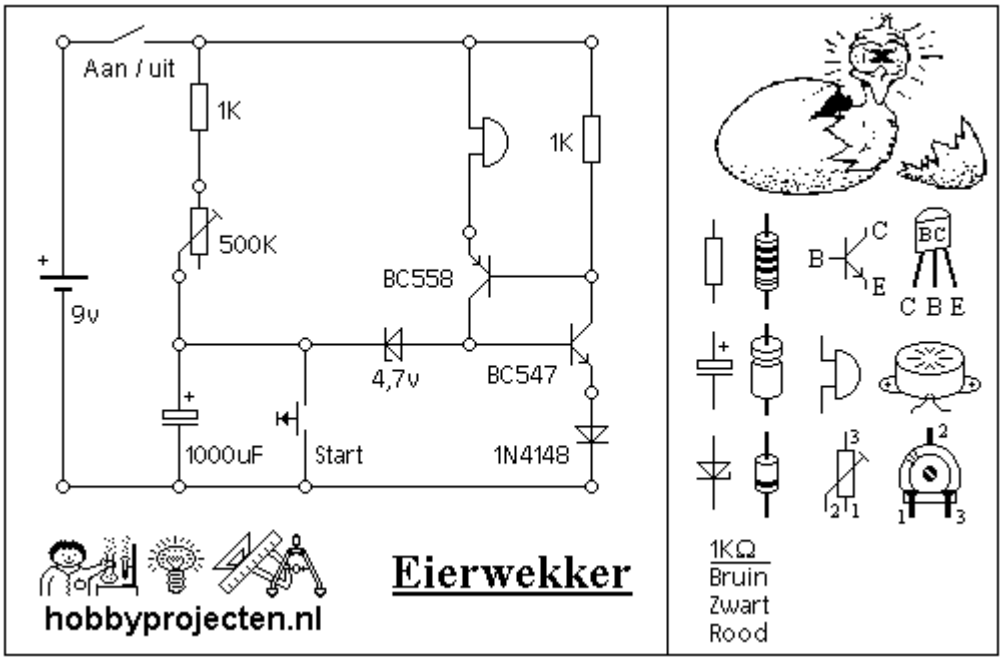

BOUWBESCHRIJVING:	ONDERDELENLIJST:
- Plak het schema op het plankje. - Sla op de plaats waar een cirkeltje staat een spijkertje. - Vertin de spijkertjes. - Vervolgens kunnen alle onderdelen op de spijkertjes gesoldeerd worden. - Controleer tot slot of alle onderdelen goed vast zitten en dat ze goed aangesloten zijn. - Veel succes.	- 16 Messing spijkertjes - Plankje (14 x 9,5cm) - Transistoren: BC547, BC558 - Batterij + clip (9V) - Condensator: 1000 µF 16V - Weerstanden: 2x 1K - Instelpotmeter: 500K - Drukknopje - Schakelaartje - Diode: 1N4148 - Zenerdiode: 4,7V - 9V Buzzer

Frank van de Ven, Bart Straten